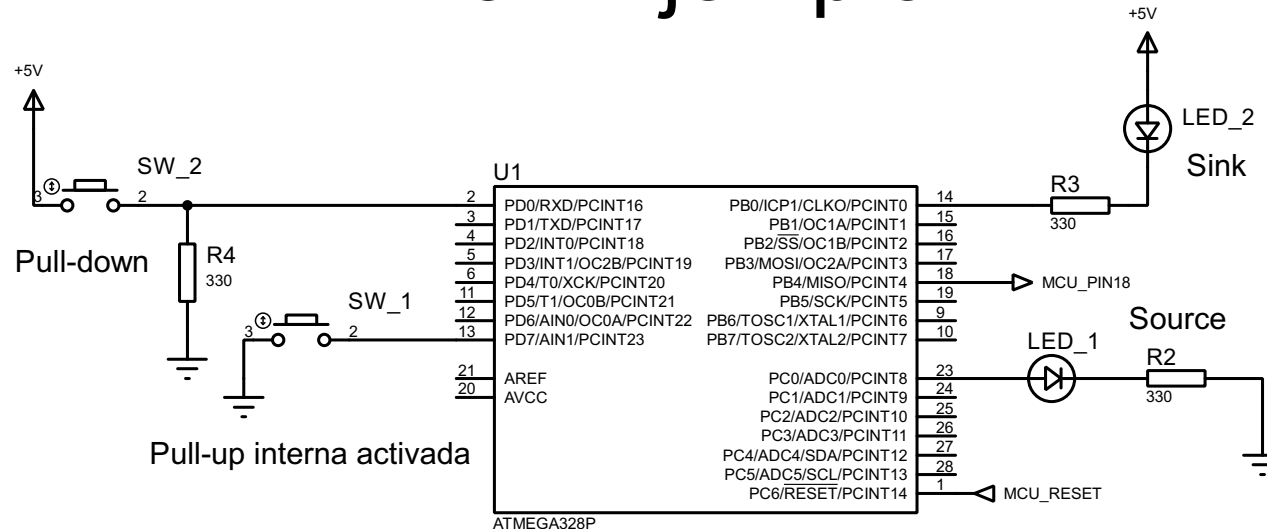


Lab. Microcontroladores

P3 - Ejemplo 1




Nota:

- Usar las resistencias pull-up internas ayudan a reducir el hardware.
- Manejar salidas tipo Sink es recomendado para manejar se necesita mas corriente o interfazar con un voltaje diferente.


Nombres:
Hora y día:
N° Equipo:
N° de Lista:

VCC Decoupling Capacitor

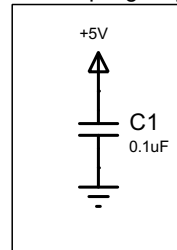

*Design Note:
Close to MCU

MCU Ext_Reset circuit

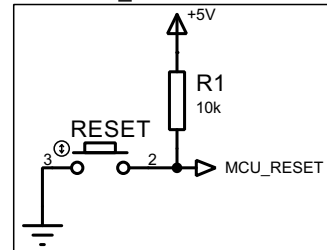

DESIGN TITLE:

Lab. Microcontroladores

Práctica 3 - Ejemplo 1

PAGE: 1 of 1

DATE: 04/09/2019

BY: JDGC
REV: 1.1

